

2장. 조합논리회로

오늘의 교훈

미래는 준비하는자의 것이다

부울 대수

- 부울대수의 가설과 정리 표 (*표 2-3)
 - 쌍대성 (duality) : $\cdot \iff +, 0 \iff 1$
 - 정리의 증명방법
 - * 가설과 정리 이용
 - * 진리표 이용
 - * Venn-diagram 이용
 - * 예) $x + xy = x$
 - 가설이용
$$\begin{aligned}x + xy &= x \cdot 1 + xy \text{ (가설 항등원)} \\ &= x(1 + y) \text{ (가설 배분법칙)} \\ &= x(y + 1) \text{ (가설 교환법칙)} \\ &= x \cdot 1 \text{ (정리 2(a))} \\ &= x \text{ (가설 항등원)}\end{aligned}$$

부울 대수 (Cont'd)

- 진리표 이용

x	y	xy	x+xy
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

- Venn-diagram 이용

부울 대수 (Cont'd)

– two-valued boolean algebra

x	y	$x \cdot y$	x	y	$x + y$	x	x'
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		


* \cdot : AND 와 일치

* $+$: OR 와 일치

* $'$: NOT 과 일치


부울 함수 (Boolean functions)

 - 2진 변수 : 0 또는 1을 갖는 변수
- 연산자 : AND, OR, NOT, (), =
- 연산자 우선순위 \rightarrow (), NOT, AND, OR, =
- 예) $F1 = xyz'$
 - $x = 1, y = 1, z = 0$ 일때만 $F1 = 1$ 이된다.
 - 게이트로 구현



부울 함수 (Boolean functions) (Cont'd)

 - 예) $F2=x+y'z$
 - $x = 1$ 이거나 $y = 0$ 이고 $z = 1$ 일때 만 $F2=1$ 이된다
 - 게이트 구현



- 디지털 논리게이트에 따른 타이밍 다이어그램 (*그림 2-1)
- 2입력 이상의 게이트 (* 그림 2-2)
- 부울함수의 처리: 가장 간단한 함수표현식을 찾는 문제
- 함수표현식이 간소화 됨에 따라 입력 수와 게이트 수가 축소됨 (*그림 2-4)

부울 함수 (Boolean functions) (Cont'd)

- 대수적 처리에의한 간소화 : 정리와 가설을 이용
 - 예) $x + x'y = (x + x')(x + y) = 1 \cdot (x + y) = (x + y) \cdot 1 = (x + y)$
- 일반화된 드모르간 법칙
 - $(A + B + C + \dots + F)' = A'B'C' \dots F'$
 - $(A B C \dots F)' = (A' + B' + C' + \dots + F')$
- 부울함수의 보수 (부정) : 쌍대를 취한 뒤 변수에 부정을 취하면 됨
 - 예) $F1 = x(y'z' + yz)$ 일 때 $F1' = x' + (y + z)(y' + z')$

정형과 표준형 (canonical and standard forms)

- 민텀 (minterm) or (standard product) : n bit 를 2^n 개의 조합으로 표현할 때 각 항을 AND항으로 나타내어 결과가 1이 되게함
- 맥스텀 (maxterm) or (standard sum) : n bit 를 2^n 개의 조합으로 표현할 때 각 항을 OR항으로 나타내어 결과가 0이 되게함

정형과 표준형 (canonical and standard forms) (Cont'd)

- 민텀과 맥스텀의 표현

			민 텀		맥스텀	
x	y	z	항	표시	항	표시
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x+y+z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x+y+z'$	M_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2	$x+y'+z$	M_2
0	1	1	$x'yz$	m_3	$x+y'+z'$	M_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4	$x'+y+z$	M_4
1	0	1	$xy'z$	m_5	$x'+y+z'$	M_5
1	1	0	xyz'	m_6	$x'+y'+z$	M_6
1	1	1	xyz	m_7	$x'+y'+z'$	M_7

정형과 표준형 (canonical and standard forms) (Cont'd)

- 모든 부울함수는 민텀의합 이나 맥스텀의 곱방식으로 나타낼수 있다 →정형 (canonical form)

- minterm의 합 : 어떤 함수의 1이되게 하는것들을 OR로 모아놓음
- maxterm의 곱 : 어떤 함수의 0이되게 하는것들을 AND 로 모아놓음
- 예)

x	y	F1	F2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

* F1 을 minterm 으로 : $F1 = m1 + m2 + m3 = \sum (1,2,3) = x'y + xy' + xy = x(y' + y) + x'y = x + x'y = (x+x')(x+y) = (x+y) = M0 = \prod (0)$

* F1 을 maxterm 으로 : $F1 = M0 M1 M2 = \prod (0, 1, 2) = (x+y)(x+y')(x'+y) = (x+yy')(x'+y) = xx' + xy = xy = m3 = \sum (3)$

정형과 표준형 (canonical and standard forms) (Cont'd)

- 예) $F = A + B'C$ 를 민텀의 합으로 나타내라.
 - * 진리표 이용
- 예) $F = xy + x'z$ 를 맥스텀의 곱으로 나타내라.
- 표준형 (standard forms) : 함수를 하나 또는 그 이상의 변수로 나타냄
 - 곱의 합형 : 1을 나타내기 위해 변수들이 곱(AND) 으로 나타내어지고 이러한 항목이 합(OR)의 형태로 묶임
 - 합의 곱형 : 0을 나타내기 위해 변수들이 합(OR)로 나타내어지고 이러한 항목이 곱(AND)의 형태로 묶임
 - 비표준형 : 곱의합형 과 합의 곱형이 혼재 →표준형으로 고칠수 있음
 - 예) $F = (AB + CD) (A'B' + C'D')$ → $F = A'B'CD + ABC'D'$
 - 3단계와 2단계 구현 (* 그림 2-6)

정형과 표준형 (canonical and standard forms) (Cont'd)

- 기타 논리 연산 : n 개의 2진 변수에 대해 2^n 개의 함수 존재
 - AND, OR, NOT, XOR (exclusive-OR) 가 중요
 - XOR : 다르면 1
 - XNOR : 같으면 1 (equivalence)
 - NAND : NOT + AND
 - NOR : NOT + OR

맵 간략화

- 대수 식으로 간략화 하는 것은 너무 복잡
- 카르노 맵 이용
- 2변수 카르노 맵

x \ y	0	1
0	$x'y' (m0)$	$x'y (m1)$
1	$xy' (m2)$	$xy (m3)$

맵 간략화 (Cont'd)

- 함수 간략화의 예

x	y	F1
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

맵 간략화 (Cont'd)

product of maxterms : $(x+y')(x'+y') = (x \cdot x' + y') = y'$

$x \backslash y$	0	1
0	1	0
1	1	0

sum of minterms : $x'y' + xy' = (x' + x)y' = y'$

맵 간략화 (Cont'd)

product of maxterms : $(x+y)(x+y') = x+y \cdot y' = x$

$x \backslash y$	0	1
0	0	0
1	1	1

sum of minterms : $xy' + xy = x(y' + y) = x$

- 한변수에 대하여 0과 1에 걸쳐있는 변수는 간략화 된다.

맵 간략화 (Cont'd)

- 3변수 카르노 맵

- 3변수 카르노 맵부터는 두 개의 변수 값에 대하여 나타낼 때 그레이 코드 순서로 배열한다. 이는 그레이 코드가 인접한 변수에서 오직 하나의 bit 만이 다르기 때문이다. 이는 간략화를 쉽게 한다.

x \ yz	00	01	11	10
0	$x' y' z'$ (m0)	$x' y' z$ (m1)	$x' yz$ (m3)	$x' yz'$ (m2)
1	$xy' z'$ (m4)	$xy' z$ (m5)	xyz (m7)	xyz' (m6)

맵 간략화 (Cont'd)

- 예) $F = x'yz' + x'yz + xyz$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0			1	1
1			1	

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F = x'yz' + x'yz + xyz$. The map is a 2x4 grid with variables x and yz as axes. The top row is labeled $x'yz$ and the bottom row is labeled yz . The columns are labeled 00, 01, 11, and 10. The cells containing 1 are at (0, 11), (0, 10), and (1, 11). A horizontal oval groups the 1s in the top row, and a vertical oval groups the 1s in the third column.

- 결국 $F = x'y + yz$


- 예제 2-3, 2-4

- 인접한 사각형을 나타내기 위한 평면도 (*그림 2-12)

맵 간략화 (Cont'd)

- 비표준형일 때 : 각각을 카르노 맵으로 그리고 연산을 카르노 맵상에서 하여 결과 맵으로 간략화

* 예)

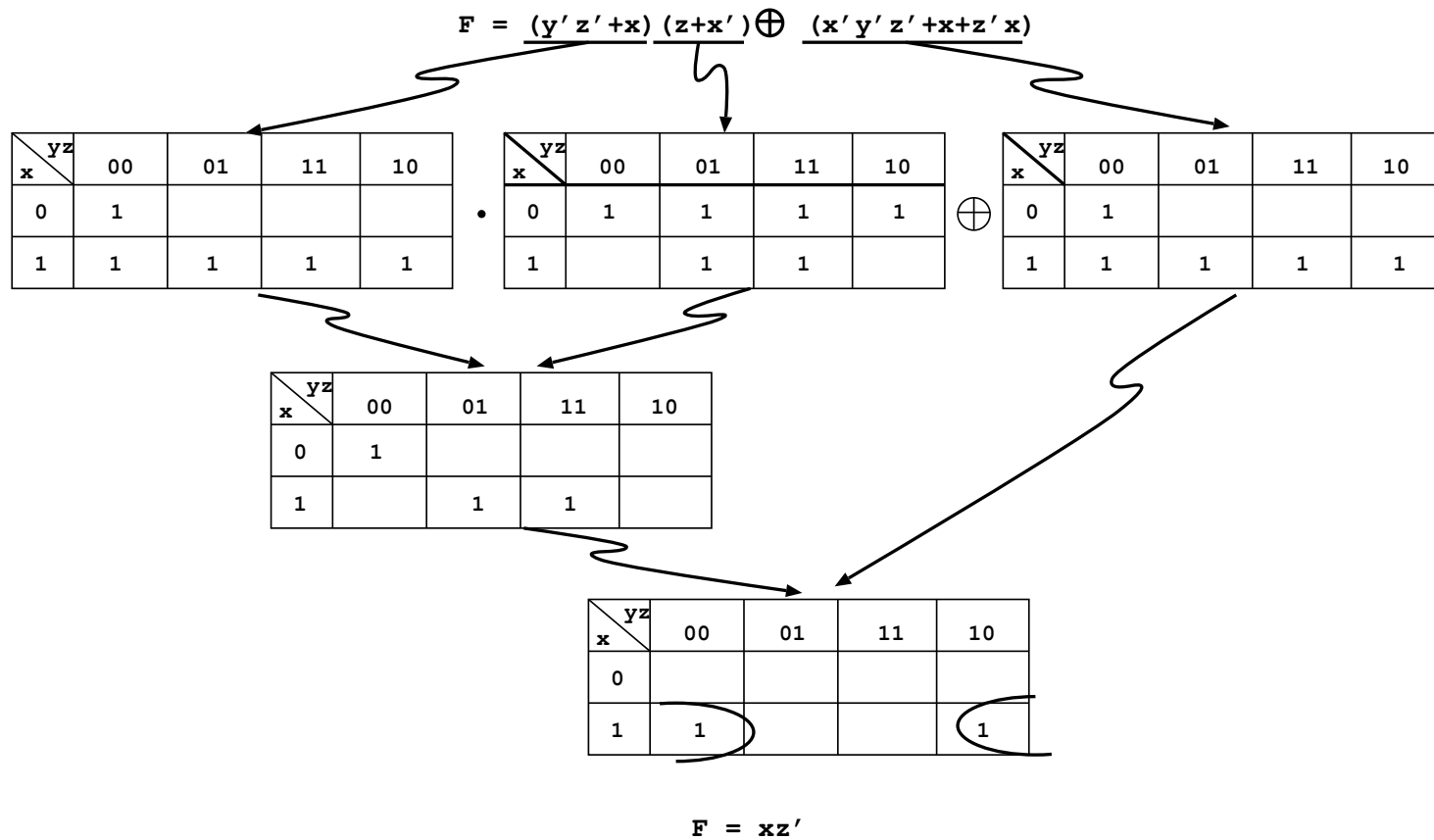

맵 간략화 (Cont'd)

- 4변수 카르노 맵

wx \ yz	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

- 인접선을 그리기위한 평면도 (*그림 2-18)
- 예제 2-5, 2-6

맵 간략화 (Cont'd)

- 5변수 카르노 맵

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	3	2	6	7	5	4
01	8	9	11	10	14	15	13	12
11	24	25	27	26	30	31	29	28
10	16	17	19	18	22	23	21	20

- 두줄 부분을 접었을 때 마주치는 것도 간략화 됨

맵 간략화 (Cont'd)

- 6변수 카르노 맵
 - 두줄부분 접어서 인접한 것도 간략화됨
 - 6변수 이상은 카르노 맵으로 힘들 (컴퓨터 이용)
- 카르노 맵과 변수
 - 맵 칸의 반이 1을 차지 → 변수 1개
 - 맵 칸의 이 1을 차지 → 변수 2개

맵 간략화 (Cont'd)

- 합의 곱으로 된 부울함수의 간략화
 - 방법 1
 - * 0 을 곱의 합형으로 표시 (F')
 - * $(F)'$: 드모르간 법칙 적용

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	0

y' (arrow pointing to the 01 column)
 xz' (arrow pointing to the 10 column)

$$* F' = y' + xz'$$

$$* F = (F')' = (y' + xz')' = y(x' + z)$$

맵 간략화 (Cont'd)

- 방법 2

* 0 을 합의 곱형으로 표시

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	0

y

$(x' + z)$

* $F = y (x' + z)$


* 예) : 예제 2-8

맵 조작

- 필요성
 - 모든 최소항 (minterm) 이 간략화 되었는지 확인 필요
 - 중복된 항을 피하여 간략화 되었는지 확인 필요
- 필수주항
 - 항 (implicant)
 - * 어떤 함수가 minterm 으로 표현되었다면 표현된 모든 minterm 을 항이라고 함
 - 주항 (prime implicant)
 - * 두개 이상이 묶여서 하나 이상의 문자가 사라진 항
 - 필수주항 (essential implicant)
 - * 주항중 다른 주항에 포함되지 않는 minterm 을 가진주항을 말함
 - 예) 2-7

Don't care condition (무정의 조건)

 - 입력측 조합에서 전혀 발생될 수 없는 조합에 대한 출력 (X 로 표시)
- 입력측 조합이 발생하나 출력은 고려하지 않을 때
- 간략화시 0, 1 아무것으로 놓아도 상관없다.



NAND 와 NOR 로 설계구현

- 디지털 논리 게이트 (*그림 2-26)
- NAND 와 NOR 게이트가 제작하기 용이
- NAND 게이트로 구현
 - 방법 1 : 곱의 합형으로 표시후 2중 부정을 취함
 - 예)


$x \backslash yz$	00	01	11	10
0			1	1
1			1	

$x' y$ (arrow pointing to the top-right cell)

yz (arrow pointing to the bottom-left cell)





NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)
 
$$F = x'y + yz$$
$$F = (F')' = ((x'y)' (yz)')'$$



NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

- 방법 2 : 곱의 합형으로 표시후 OR 앞에 2중 부정을 취함

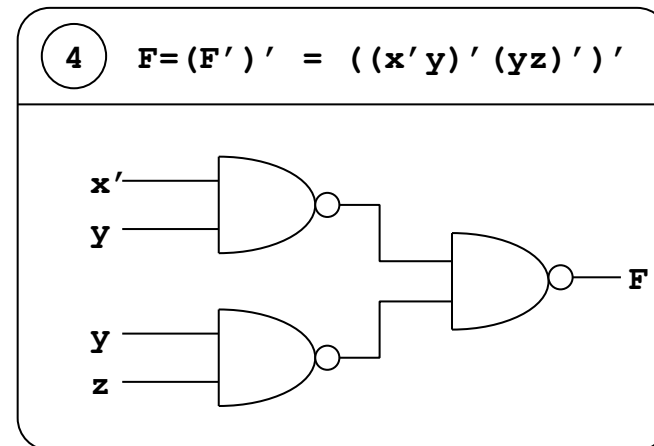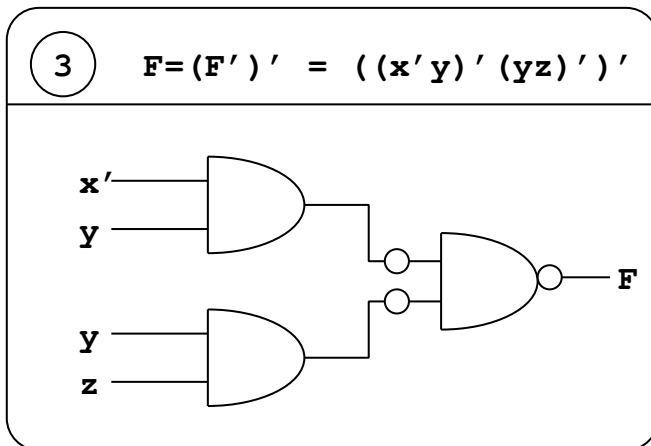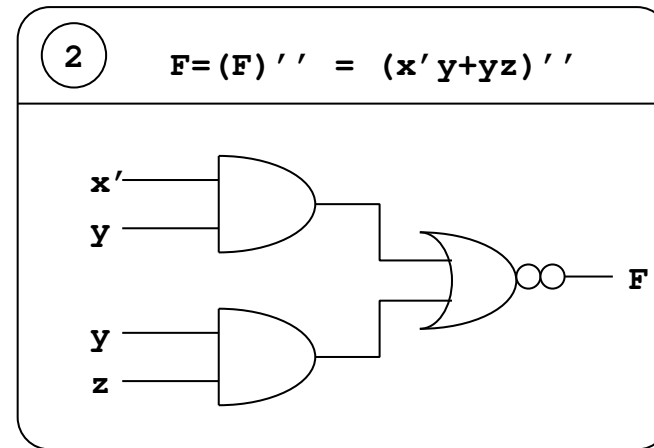 

NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

- NOR 게이트로 구현
 - 방법 1 : 합의 곱형으로 표시후 2중 부정을 취함
 - 예)


$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	0

$(x' + z)$

NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)





$$F = y (x' + z)$$

$$F = (F')' = (y' + (x' + z)')'$$

 


NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

- 방법 2 : 합의 곱형으로 표시후 AND 앞에 2중 부정을 취함

 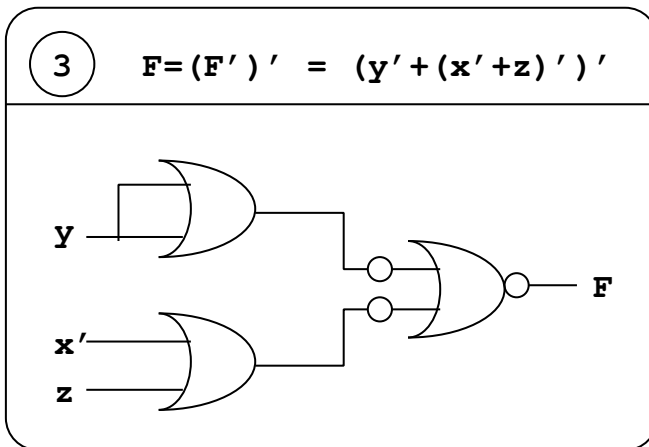  

NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

 - 등가회로를 이용한 구현
 - NAND 회로 구현시
 - * $AB \rightarrow ((AB)')$
 - * $A+B \rightarrow (A'B)'$
 - * $A' \rightarrow A$




NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

- NOR 회로 구현시

* $AB \rightarrow (A'+B)'$




* $A+B \rightarrow ((A+B)')'$

* $A' \rightarrow A'$

 




NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

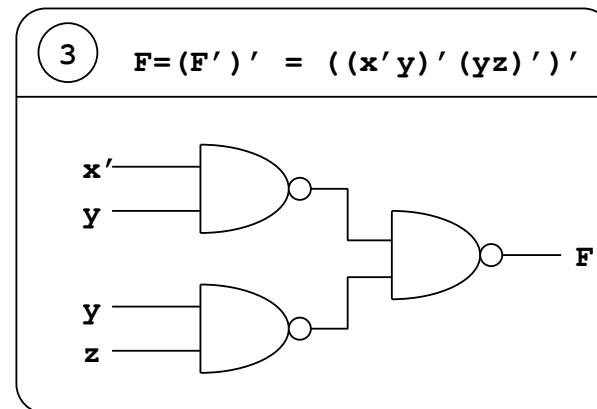 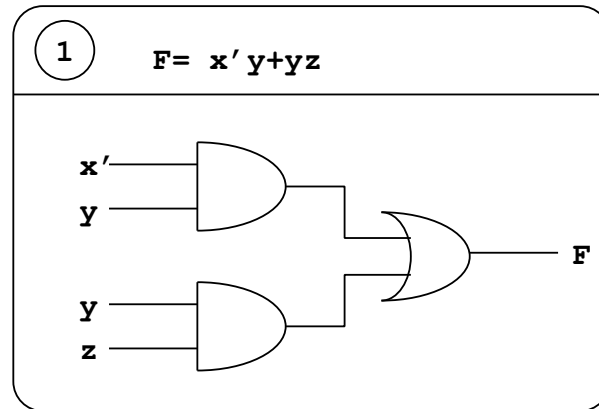- 위와 같이 등가회로로 나타내고 2중부정은 생략한다.
- NAND 회로로 바꾸는 예




NAND 와 NOR 로 설계구현 (Cont'd)

- NOR 회로로 바꾸는 예

   


Wired Logic

 - Wired AND
 - open-collector TTL NAND 를 선으로 연결 → Wired AND
 - 기호



Wired Logic (Cont'd)

 - Wired OR
 - ECL NOR 를 선으로 연결 → Wired OR
 - 기호



배타적 OR(XOR) 게이트

- 교환 결합법칙이 성립

- $A \oplus B = A'B + AB' = \sum (1,2) = (A + B)(A' + B') = \prod (0,3)$

- $A \odot B = A'B' + AB = \sum (0,3) = (A' + B)(A + B') = \prod (1,2)$

- $(A \oplus B)' = A \odot B$

- $A \oplus B \oplus C = A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$

- \oplus : n bit 에서 1의 갯수가 홀수이면 1, 짝수이면 0

(모든 bit 사이에는 연산자가 있다고 가정)

* 예) 01101001 \rightarrow 00001111 \rightarrow (00)(00)(11)(11) \rightarrow 0 0 0 0 \rightarrow (00)(00) \rightarrow 00
 \rightarrow 0

01001001 \rightarrow 00000111 \rightarrow (00)(00)(11)(10) \rightarrow 0 0 0 1 \rightarrow (00)(01) \rightarrow 01 \rightarrow 1

배타적 OR(XOR) 게이트 (Cont'd)

- \odot : n bit 에서 0의 갯수가 홀수이면 0, 짝수이면 1
(모든 bit 사이에는 연산자가 있다고 가정)
- * 예) $01101001 \rightarrow 00001111 \rightarrow (00)(00)(11)(11) \rightarrow 1\ 1\ 1\ 1 \rightarrow (11)(11) \rightarrow 11 \rightarrow 1$
 $01001001 \rightarrow 00000111 \rightarrow (00)(00)(01)(11) \rightarrow 1\ 1\ 0\ 1 \rightarrow (11)(01) \rightarrow 10 \rightarrow 0$
- 그러므로 $(A \oplus B \oplus C) = (A \odot B \odot C)$ 이고
 $(A \oplus B \oplus C \oplus D) = (A \odot B \odot C \odot D)'$ 이다
- 수식적으로 윗식을 유도
- * $(A \oplus B)' = A \odot B$
- * $(A \odot B)' = A \oplus B$
- * $A \oplus B = A'B + AB'$
- * $A \oplus 1 = A' 1 + A 0 = A'$
- * $A \oplus 0 = A' 0 + A 1 = A$
- * $(A \oplus B \oplus C) = (A \oplus B \oplus C) \oplus 0 = (A \oplus B \oplus C) \oplus (1 \oplus 1) = ((A \oplus B) \oplus 1) \oplus C \oplus 1 = ((A \oplus B)' \oplus C \oplus 1) = ((A \odot B) \oplus C \oplus 1) = ((A \odot B) \oplus C)'$ 이고
 $= (A \odot B) \odot C = A \odot B \odot C$
- * $(A \oplus B \oplus C)' = (A \odot B) \oplus C = A \odot B \oplus C$

배타적 OR(XOR) 게이트 (Cont'd)

$$\begin{aligned}
 * (A \oplus B \oplus C \oplus D) &= (A \oplus B \oplus C \oplus D) \oplus 0 = (A \oplus B \oplus C \oplus D) \oplus (1 \oplus 1) = ((A \oplus B) \\
 &\oplus 1 \oplus (C \oplus D) \oplus 1) \\
 &= (A \odot B) \oplus (C \odot D) = ((A \odot B) \odot (C \odot D))' = (A \odot B \odot C \odot D)'
 \end{aligned}$$

– Parity generator and Parity checker

* 3bit 홀수 parity generator

$$\cdot P = (x \oplus y \oplus z)' = x \odot y \oplus z$$

* 4bit 홀수 parity checker

$$\cdot C = (x \odot y) \odot (z \odot P)$$

· $C = 1$ 이면 전송 에러

· $C = 0$ 이면 전송 에러 없음

* 4bit 홀수 parity checker 는 4bit 홀수 parity generator 와 같다

디지털 게이트 (Digital gates)

- 실제로 IC 화 할 때 AND나 OR보다 NAND, NOR가 잘 사용됨 : 트랜지스터로 쉽게 제작됨
- 다중 입력으로의 확장
 - AND 와 OR 게이트는 교환법칙과 결합법칙이 성립하므로 여러개의 입력으로 확장 가능
 - NAND 와 NOR는 결합법칙이 성립안함으로 바로 불가능
 - XOR 와 XNOR 는 가능

집적회로 (IC)

- 디지털 논리군
 - TTL (Transistor-transistor logic) : 가장 널리쓰임
 - ECL (Emitter-coupled logic) : 고속동작 요구시
 - MOS (Metal-oxide semiconductor) : 고 집적도 요구시
 - CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) : 저전력 요구시
 - (Integrated-injection logic) : 고 집적도 요구시
- 양논리 와 음논리 (* 그림 2-42)

집적회로 (IC) (Cont'd)

- IC 의 특수한 성질
 - 팬아웃 (fan-out) : 정상동작으로 출력에 달수 있는 표준 부하의 숫자, 게이트 출력에 연결될수 있는 최대의 입력수 (버퍼나 증폭기를 이용 늘림)
 - 전력 소모 : 게이트를 작동하기 필요한 전력
 - 전파지연 시간: 입력 이진신호의 변화가 출력까지 전달되는데 걸리는 평균시간
 - 잡음 허용치 : 출력의 값을 변화시키지 않는 입력의 최대 잡음허용치

CMOS 회로

- 게이트를 CMOS 회로로 구현하는 방법
- n channel 트랜지스터 와 p channel 트랜지스터를 이용함
- CMOS 를 이용한 게이트 구현 (*그림 2-46)
- 예) 2-10 (*그림 2-47)
- 전송게이트 (*그림 2-48, 2-49)

Homework

- 1장 연습문제
 - 2, 3, 4, 6, 8, 11, 20, 25
- 2장 연습문제
 - 1(c), 2, 5, 6, 7, 8(d), 11(d), 13(b)(d), 14(c), 18(d), 22(c), 25, 28(a)