

3장. 조합회로 설계

오늘의 교훈

輕敵必敗

조합회로

- 논리게이트로 구성되며 출력은 입력값으로 결정됨
 - 조합회로의 블록다이아그램 (그림 3-1)
 - 순서회로
 - 저장요소를 가짐 혹은 feedback 요소를 가짐
 - 출력은 입력과 저장요소의 값으로 결정됨
- 현재의 입력과 과거의 입력에 의존하여 결정됨

설계사항

- 3가지 중요한 설계개념
 - 계층적 설계, 컴퓨터 보조 설계, 하향식 설계
- 계층적 설계
 - VLSI 는 보통 수백만개의 게이트로 구성됨
 - 복잡함으로 한번에 설계할수 없음 →divide and conquer 방법 사용
 - 분할된 작은 조각을 block 이라고 부름.
 - 계층적 설계 →(*그림 3-2, 3-3)
 - 기본 블록 (primitive block)
 - * 논리회로의 최소단위, 기호만 사용, schematic 없음
 - * ex) NAND 게이트

설계사항 (Cont'd)

- 미리정의된 블록 (predefined block)
 - * 기본블록 보다 복잡, 기호 사용, schematic 없음
 - * ex) XOR 게이트
- block 의 재사용 → 동일한 block 에 대하여 한번만 설계하고 나머지는 재사용
- 기능 블록 (functional block)
 - * 미리정의되고 재사용가능하고 디지털 설계에서 널리 사용되는 블록
 - * MSI 수준의 설계시 자주 사용됨
 - * CAD library 로 지원됨
- 컴퓨터 보조 설계
 - 복잡한 집적회로 설계시 CAD (Computer-Aided Design) 이 없으면 설계가 불가
 - Schematic capture
 - * 블록을 그리고 계층별 상호연결을 가능하게 함
 - * 기본블록 및 기능블록 수준의 library 가 제공됨

설계사항 (Cont'd)

- 논리 시뮬레이터 (Logic simulator)
 - * 설계된 회로의 검증을 위하여 회로에 시간별로 입력 및 출력을 생성
- 논리 합성 (Logic synthesis)
 - * 블록의 기술된 명세서를 이용하여 자동 논리 구현
 - * 명세 기술방법
 - 진리표
 - 하드웨어 기술언어 (HDL (Hardware Description Language) 사용)
 - * 자동 칩 배치와 라우팅 도구에 의해 상호연결되고 집적회로 배선까지 구성
 - * 설계 HDL 기술에서 집적회로 설계까지 자동적으로 구성할 수 있음
- 하향식 (top down) 설계
 - 큰 블록을 작은 블록으로 필요한 만큼 나누어 구현
 - 가끔씩 상향식 (bottom up) 설계가 필요할 때가 있음

분석 절차

- 조합회로의 분석
 - 회로가 수행하는 기능을 결정
 - 논리도를 이용하여 회로의 기능설명과 함께 부울함수나 진리표를 제시
 - 증명: 기 기술된 설명과 분석된 기능이 일치하는가 검사
 - 분석 방법
 - * 부울수식이나 진리표를 수작업이나 논리 시뮬레이션을 사용하여 분석
- 분석 절차
 - 조합회로인가를 확인
 - * feedback 이나 기억소자가 없는지 확인
 - * 부울함수나 진리표를 구함
 - * 회로동작을 해석

분석 절차 (Cont'd)

- 부울함수의 유도
 - 유도 과정
 1. 입력변수 와 보수에대한 출력에 임의의 부호 표시 후 출력함수를 구함
 2. 입력변수와 부호에 대한 출력에 임의의 부호 표시후 출력함수를 구함
 3. 최종출력이 얻어질때까지 단계2의 절차 반복
 - 예) *그림 3-4
- 진리표의 유도
 - 논리도로부터 유도
 - * 과정
 1. 입력의 갯수 결정 (n 개의 입력에 대해 0에서 $2^n - 1$ 개의 2진수 기입)
 2. 각 블록출력에 임의의 기호를 붙여 하나의 출력을 가진 블록으로 분리
 3. 입력변수만으로 결정되는 블록에 대하여 진리표를 구함
 4. 모든 출력에 대하여 구하여 질때까지 반복
 - * 예) *그림 3-5 (이진 가산기) →진리표 (표 3-1)

분석 절차 (Cont'd)

- 논리 시뮬레이션
 - 네트 리스트 (net list) : 시뮬레이터가 읽을수 있는 형태로 기술된 회로
 - Schematic capture tool : 논리도를 그릴수 있게 하는 도구
 - *그림 3-6 : ViewDraw 로 그린 schematic
 - *그림 3-7 : ViewTrace 에 의해 생성된 파형

설계절차

- 설계 : 문제 → 논리도나 부울함수
- 과정
 1. 필요한 입출력 갯수를 결정하고 기호할당
 2. 진리표를 작성
 3. 간략화된 부울함수를 얻음
 4. 논리도를 그림
 5. 설계결과과 맞는지 확인
- 예제 3-1

코드 컨버터

- 한 코드를 다른 코드로 변환
 - 예) 3-2
 - BCD-to-Excess-3 코드 컨버터
 - 진리표 (*표3-2)
 - 간략화된 부울함수를 얻음 (*그림 3-9)
 - 최종적으로
 - $z = D'$
 - $y = CD + C'D' = (C \oplus D)'$
 - $x = B'C + B'D + BC'D' = B'(C + D) + BC'D'$
 - $w = A + BC + BD = A + B(C + D)$
 - 논리도를 그림: *그림 3-10
 - 예) 3-3
 - BCD-to-7 segment 디코더
 - 7-segment 표시장치 (*그림 3-11)
 - 진리표 (*표 3-3)
 - 논리간략화 (p. 117)

디코우더 (decoder, 복호기)


- decoder : code \rightarrow 정보
- encoder : 정보 \rightarrow code
- n bit 2진 code 시
 - 입력 : n
 - 출력 : 2^n
- 보통 $n \times 2^n$ decoder 라 불림
- 예) 3×8 decoder
 - 진리표 : 표3-4

x	y	z	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

- 논리설계 : 각출력은 민텀항에 해당 (*그림 3-12)

디코우더 (decoder, 복호기) (Cont'd)


- enable 이 첨가된 decoder

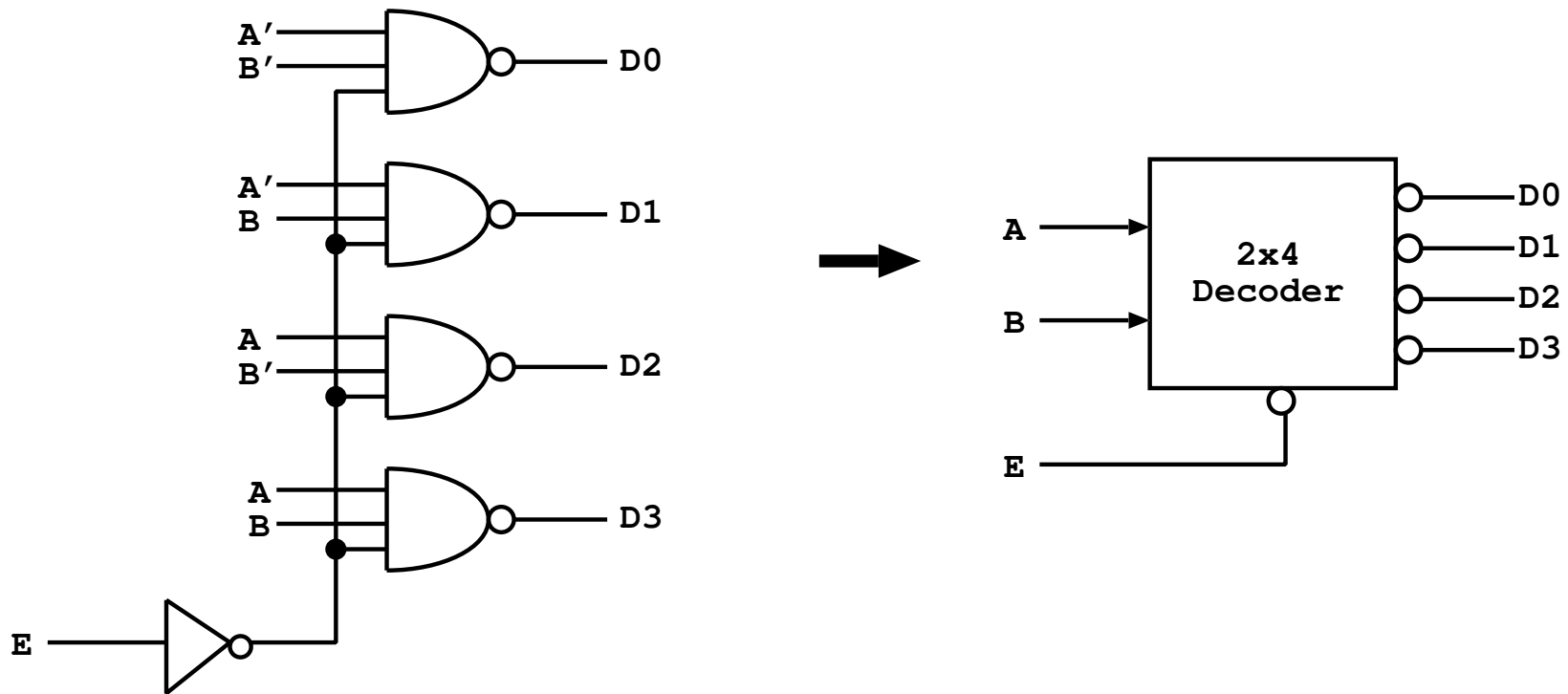

- 진리표 및 논리도 (* 그림 3-13)

디코우더 (decoder, 복호기) (Cont'd)

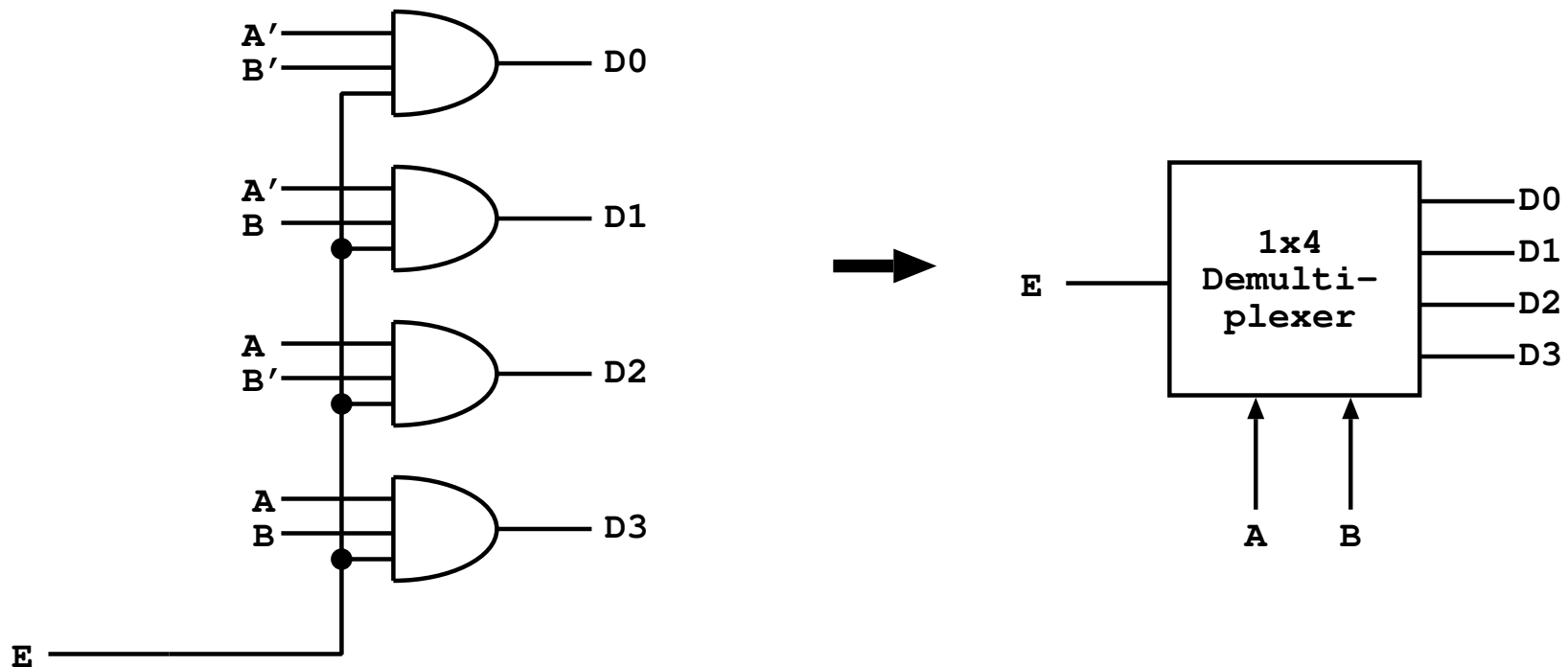
- enable 이 있는 2×4 decoder 는 1×4 demultiplexer 역할을 함



디코우더 (decoder, 복호기) (Cont'd)


- enable 이 있는 2×4 decoder 2개를 이용 3×8 decoder 의 설계 (*그림 3-14)

디코우더 (decoder, 복호기) (Cont'd)

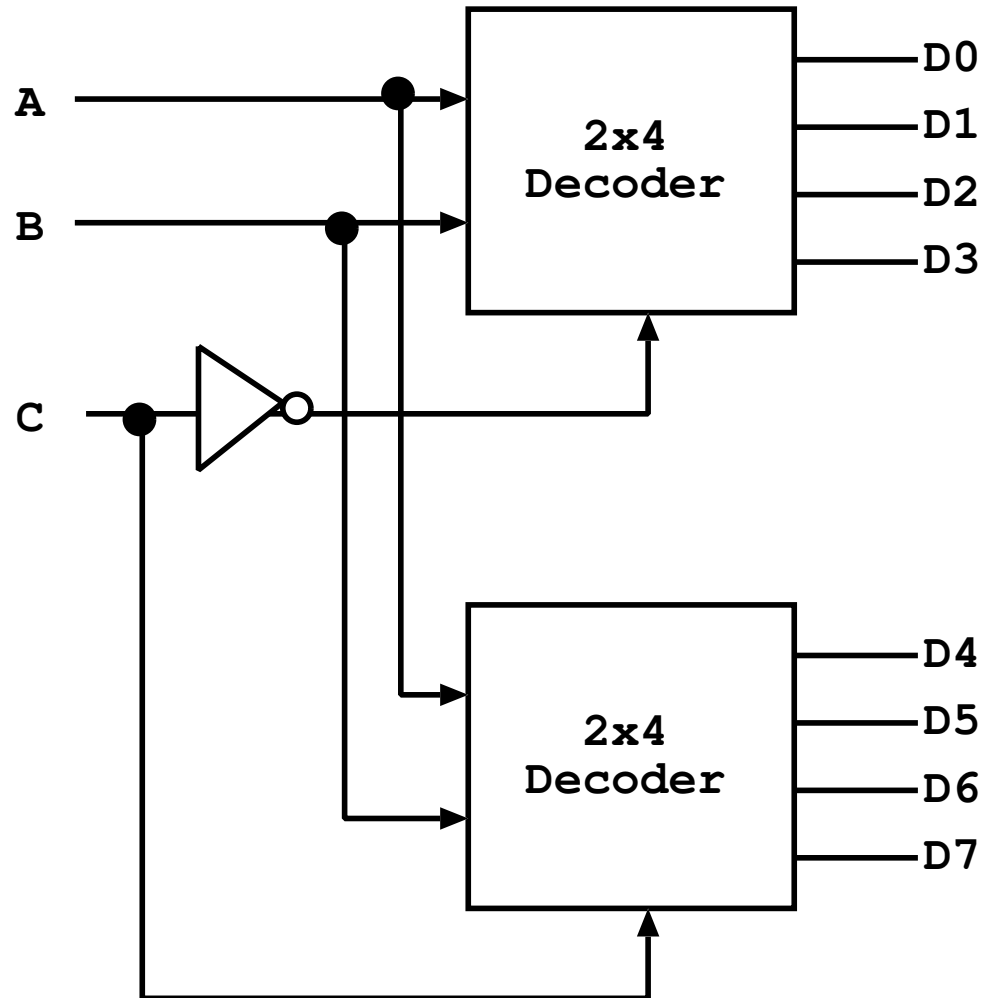

디코우더에 의한 조합논리 구현

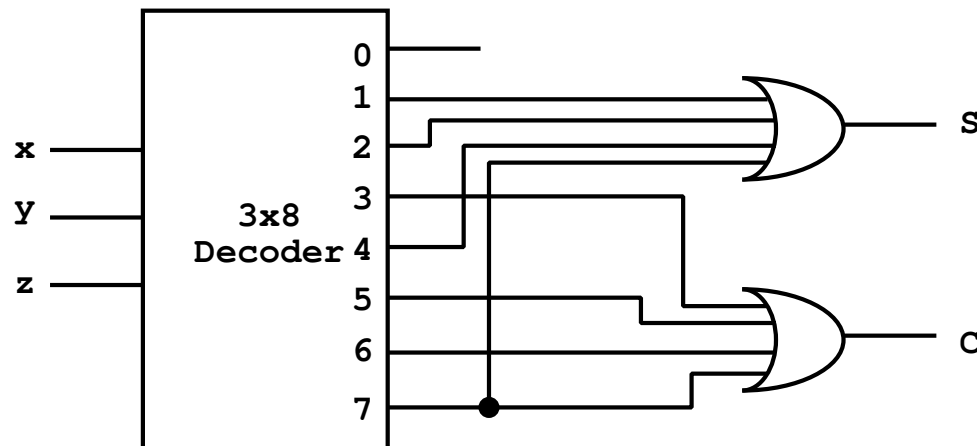- decoder 의 출력은 민텀항을 표시하기 때문에 임의의 조합논리를 구현할 수 있음
- 출력이 1 인 민텀항을 OR 로 묶음으로 해결
- 예) 전가산기를 decoder 와 OR gate 로 구현하라
 - 전가산기
 - * $S(x,y,z) = \sum (1,2,4,7)$
 - * $C(x,y,z) = \sum (3,5,6,7)$
 - 설계그림 (*그림 3-15)



인코우더 (encoder, 부호기)


- encoder 는 정보를 code 화하는 것이다.
- 정보는 여러개의 선으로 들어오며 각각 0과 1의 값을 갖는다
- 단 동시에 두 개의 선이 1이 되는 경우는 없다고 가정한다.
- 2^n 개의 입력 선에 대하여 n bit 의 code 가 출력된다
- 하나 이상의 입력이 1 이 되는 것은 모두 리던던시이다.
- 진리표 : *표 3-5

인코더 (encoder, 부호기) (Cont'd)

D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

인코더 (encoder, 부호기) (Cont'd)

- 논리도 구현

 


- 우선 순위 인코더

- 두 개 이상의 입력이 1이 되었을 때 높은 우선 순위의 것만을 코드화함
- 진리표 (*표 3-6)
- 논리도 (*그림 3-17)

Multiplexer (MUX)

- 병렬 데이터 → 직렬 데이터
- MUX (4×1) 의 설계

 


- 진리표

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3


Multiplexer (MUX) (Cont'd)

- 논리도 (*그림 3-18)

 

Multiplexer (MUX) (Cont'd)

 - Decoder 를 이용한 MUX 의 구현 (선택 선을 decoder 로 대체할 수 있다)



- 전송게이트를 갖는 4-to-1 line 멀티플렉서 (*그림 3-19)
- 4개의 2-to-1 line 멀티플렉서 (*그림 3-20)

MUX 의 응용

- MUX 에 의한 부울함수의 구현
- 예) 다음 진리표를 구현하라


민텀	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

MUX 의 응용 (Cont'd)

- 실현 표를 만듦


	I0	I1	I2	I3
A'	0	1	2	3
A	4	5	6	7
	0	1	A	A'

- 4 × 1 MUX 로 구현

 

MUX 의 응용 (Cont'd)


- 8 × 1 MUX 로 구현하면

 

- 예) *그림 3-21, 3-22


디멀티플렉서 (demultiplexer)

 - demultiplexer (DEMUX) : 직렬데이터 → 병렬데이터
- multiplexer (MUX) : 병렬데이터 → 직렬데이터



디멀티플렉서 (demultiplexer) (Cont'd)

- DEMUX (1×4) 의 설계

 


- 진리표

S_1	S_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- 입력 정보를 특정 출력으로 보내기 위해 선택 선이 필요 : 2^n 입력에 대하여 n 개의 선택선

디멀티플렉서 (demultiplexer) (Cont'd)


- 논리도

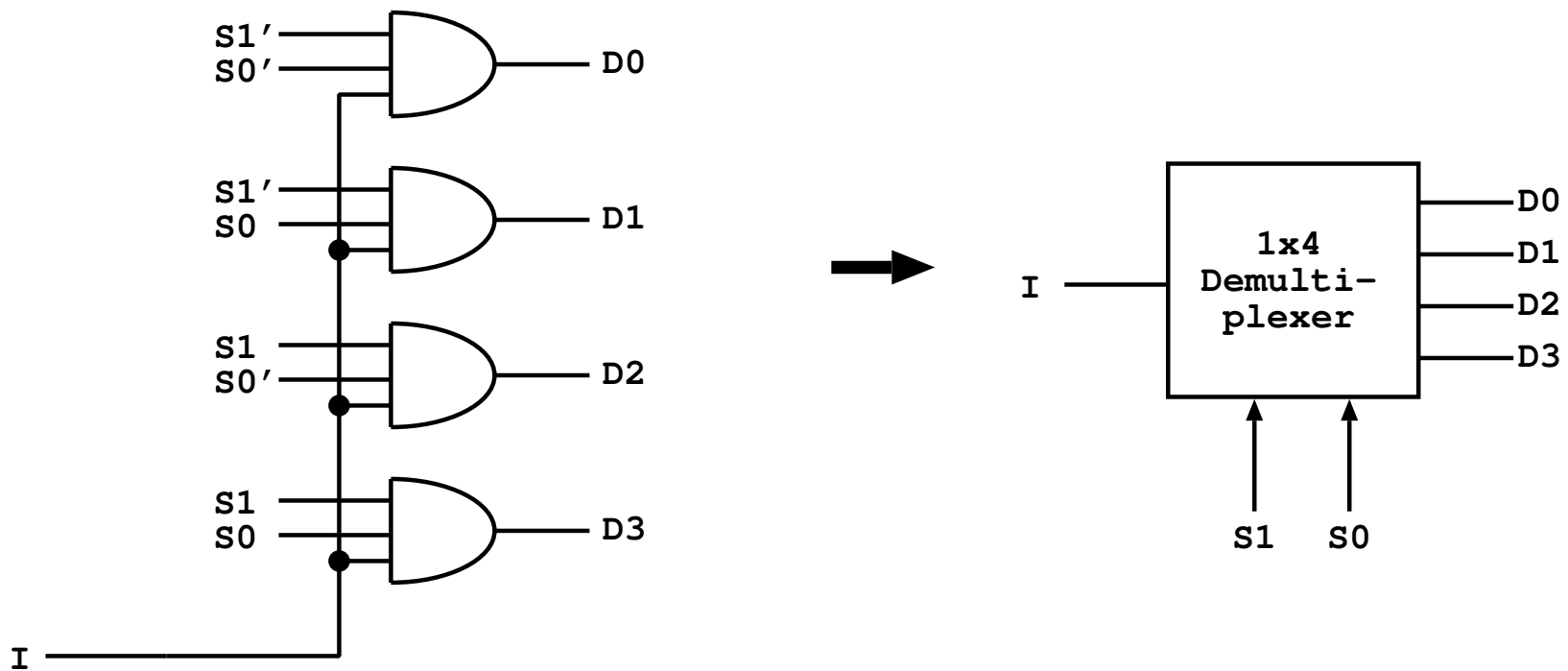

- 1-to-4 line 디멀티플렉서 (*그림 3-23)

2진 가산기

 - 2bit 및 3bit 가산기를 설계함
- 두 종류의 가산기
 - 반가산기 (Half Adder : HA) : 2 bit 가산기
 - 전가산기 (Full Adder : FA) : 3 bit 가산기 → 2 bit + 1 bit carry



- 예) 4bit 의 2진수 X, Y 를 더할때

```

C3 C2 C1 C0
  x3 x2 x1 x0
+ y3 y2 y1 y0
-----
  S3 S2 S1 S0
  FA FA FA HA
  
```

2진 가산기 (Cont'd)

- 반가산기의 설계

- 진리표를 작성

입력		출력	
x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- 간략화된 부울함수를 얻음

$$C = xy$$

$$S = x'y + xy' = (x'+y')(x+y) = (x'y'+xy)' = x \oplus y$$

2진 가산기 (Cont'd)

- 논리도를 그림

S


$x \backslash y$	0	1
0		1
1	1	

$$\begin{aligned} S &= x'y + xy' \\ &= x \oplus y \end{aligned}$$

C

$x \backslash y$	0	1
0		
1		1

$$C = xy$$

 

2진 가산기 (Cont'd)

- 전가산기의 설계
 - 진리표를 작성

입력			출력	
x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- 논리도를 그림

- 간략화된 부울함수를 얻음

* S 에 대한 카르노 맵

	yz	00	01	11	10
x	0		1		1
	1	1		1	

* 결국 : $S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz = z \oplus (x \oplus y)$

* C 에 대한 카르노 맵

	yz	00	01	11	10
x	0			1	
	1		1	1	1


* 결국 : $C = xy + xz + yz = xy'z + x'yz + xy = z(xy' + x'y) + xy$

2진 가산기 (Cont'd)

* 반가산기를 이용한 전가산기의 구현

$$\begin{aligned} S &= x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz \\ &= z \oplus (x \oplus y) \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned} C &= xy + xz + yz \\ &= xy'z + x'yz + xy \\ &= z(xy' + x'y) + xy \\ &= z(x \oplus y) + xy \end{aligned}$$



* 논리도 (*그림 3-26)

- ☛ 반감산기와 전감산기 위와 같이 설계할 수 있다.
- 2진 리플캐리 가산기 (*그림 3-27)

2진 가산기 (Cont'd)

- 캐리 예견 가산기
 - 위와 같은 리플캐리 가산기에서 연산시간 : C5 carry 연산시간으로 한정됨
 - 각 비트에서 carry를 미리 계산 (Look-ahead carry)
 - * (carry propagate) $P_i = A_i \oplus B_i$
 - * (carry generator) $G_i = A_i B_i$ 라고 정하면
 - * 전가산기는
 - $S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = P_i \oplus C_i$
 - $C_{i+1} = C_i(A_i \oplus B_i) + A_i B_i = C_i P_i + G_i$ 가 됨
 - * 그러므로 C_1 이 주어지면
 - $C_2 = C_1 P_1 + G_1$
 - $C_3 = C_2 P_2 + G_2 = (C_1 P_1 + G_1) P_2 + G_2 = C_1 P_1 P_2 + G_1 P_2 + G_2$
 - $C_4 = C_3 P_3 + G_3 = C_1 P_1 P_2 P_3 + G_1 P_2 P_3 + G_2 P_3 + G_3$
 즉 상위캐리를 C_1 과 두비트로 바로 만들 수 있다.
 - * Look-ahead carry generator 를 이용한 4비트 전가산기 (*그림 3-28)

2진 가산기-감산기

- 부호를 갖는 2진수 (*표 3-9)
 - 부호화된 절대값 표현 (signed-magnitude) : 부호와 크기로 표현
 - 부호화된 보수 표현 (signed-complement) : 부호와 보수(음수일 경우)로 표현
 - 가산-감산기 회로 (*그림 3-30)
- 부호화된 2진 가산과 감산 (예제 3-8)
- 오버플로우
 - 2개의 n 비트의 합이 $n + 1$ 비트를 차지할때 발생
 - 부호화 하였을 경우는 최상위비트로 캐리 와 최상위비트에서 캐리중 1의 갯수가 홀수일때 발생
 - 오버플로우 검출회로 (그림 3-31)
- 2진 곱셈기
 - 2진 곱셈기의 논리도 (*그림 3-32)
 - 4bit \times 3bit 2진 곱셈기 (*그림 3-33)

10진 산술연산

- 두 개의 십진수를 더하는 가산기: 9개의 입력 5개의 출력이 필요
- 논리설계방법으로는 너무 복잡
- 두 개의 4bit 2진가산기를 이용
 - 두 개의 한자리 십진수 A,B 를 더함

$$\begin{array}{r}
 \text{- 십진수 -} \qquad \qquad \text{--- 이진수 ---} \\
 \qquad C_i \qquad \qquad \qquad C_i \\
 \qquad A \qquad \qquad \qquad A_4 \ A_3 \ A_2 \ A_1 \\
 + B \qquad \qquad \qquad + B_4 \ B_3 \ B_2 \ B_1 \\
 \text{-----} \qquad \qquad \text{-----} \\
 C_{i+1} \ S \qquad \qquad C_{i+1} \ S_4 \ S_3 \ S_2 \ S_1
 \end{array}$$

- 두 개의 십진수를 더했을 때 최대크기 : $9 + 9 + 1$ (carry) = 19

10진 산술연산 (Cont'd)

- 설계방침


- * 두 개의 십진수를 더한 결과가 9보다 작으면 그대로 출력, carry 없음
- * 두 개의 십진수를 더한 결과가 9보다 크면 10진수로 바꿈 : 6 (0110) 을 더함, carry 있음
- * 결국 carry 가 있으면 0110 을 더함, 없으면 그대로 출력
- * 진리표에서 carry 가 발생하는 조건을 구함
 - $C_{i+1} = K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2$

- 진리표

2진수로 표현된 합					BCD 합					10 진수
K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

- 구현 그림 (*그림 3-34)

10진 산술연산 (Cont'd)

 

표준 그래픽기호

- 4비트 병렬가산기에 대한 표준 그래픽기호 (*그림 3-35)
- 디코더에 대한 표준 그래픽기호 (*그림 3-36)
- 멀티플렉서에서 G-AND 종속 예 (*그림 3-37)
- 멀티플렉서에 대한 표준 그래픽 기호 (*그림 3-38)
- 가산기-감산기에 대한 그래픽 기호 (*그림 3-39)
- 입력과 출력에 연관된 기호 제한 (*그림 3-40)
- Homework
 - 3장 연습문제
 - * 1, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 22, 26, 27, 41