

## Slide 0

## 3장. 메모리 시스템의 설계 및 접속

## 액세스/사이클 시간 및 메모리 대역폭

## Slide 1

- 메모리 액세스 시간 ( $t_a$ ) : 메모리가 주소를 받는 순간부터 데이터 버스를 구동 반응하기까지의 시간
- 메모리 사이클 시간 ( $t_c$ ) : 연속된 두 번의 읽기 동작 요청 사이의 최소 시간
  - SRAM, ROM :  $t_c = t_a$
  - DRAM :  $t_c = 2 \times t_a$  (선 충전 시간 필요)
- 메모리 쓰기 시간 : WRITE 명령이 보내진 순간부터 저장 완료될 때까지의 시간
- 메모리 지연시간 : 마이크로프로세서가 메모리 요청후 기다려야되는 시간

## 액세스/사이클 시간 및 메모리 대역폭 (Cont'd)

---

### Slide 2

- 메모리 부 시스템의 성능
  - 척도
    - \* 메모리 지연 시간 혹은 메모리 액세스 시간
    - \* 메모리 대역폭
  - 목표
    - \* 메모리 지연시간을 줄이고 메모리 대역폭을 늘림

## 메모리 대역폭

---

### Slide 3

- 메모리의 데이터 전달속도 (메모리 대역폭) : 매초당 메모리에 전달되는 정보의 최대량
- 대역폭 : 초당 전달되는 비트 나 바이트 (비트 / 초, 바이트 / 초)
  - 예) 16Mhz 로 동작하는 80386 (32 비트 데이터 버스, 4clock 버스 사이클)
  - →16 Mbyte/sec
- 대역폭을 늘리는 방법
  - 고속의 메모리를 사용 (가장 쉬운 방법)
  - 넓은 메모리를 사용
  - 고급 액세스 모드 사용 (니블 모드, 정적 열 모드, 페이지 모드)
  - 캐쉬메모리 사용 (가장 진보된 방법)
  - 메모리 인터리빙

## 메모리 소자의 종류별 특징

---

### ROM (Read Only Memory)

#### Slide 4

- 비휘발성 메모리로 ROM, PROM, EPROM, EEPROM 등이 있음
- ROM : 마스크 ROM → 제작시 프로그램, 빠른 속도
- PROM : 한 번 프로그램 가능 → 비쌈
- EPROM : 여러 번 프로그램 가능, 자외선으로 지움
- EEPROM : 여러 번 프로그램 가능, 전기적으로 데이터 지움 → 너무 느림, 너무 비쌈
- FLASH 메모리 : 고 속의 읽기/쓰기 가능, 비휘발성, 전기적으로 지움 → 혁신적인 메모리

### RAM (Random Access Memory)

---


#### SRAM

#### Slide 5

- 휘발성 메모리로 정적 RAM (SRAM) 동적 RAM (DRAM) 이 있음
- SRAM
  - Flip-flop 에 데이터 저장
  - 리플래쉬 필요 없음
  - 속도 빠름
  - 외부 캐쉬 메모리로 사용됨
- SRAM 의 블록도 (그림 3.1 a)

### SRAM (Cont'd)


Slide 6

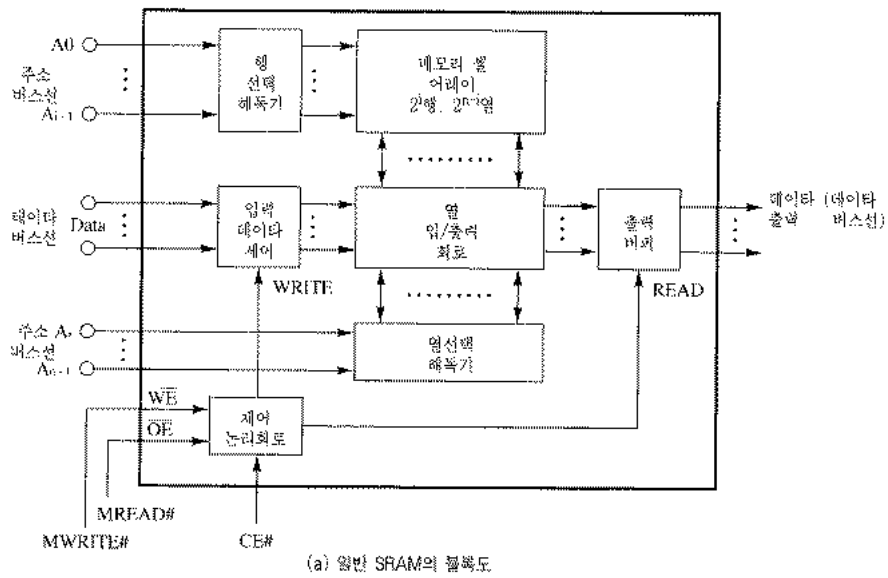

### SRAM (Cont'd)

- SRAM 으로의 접속 (그림 3.2)

Slide 7

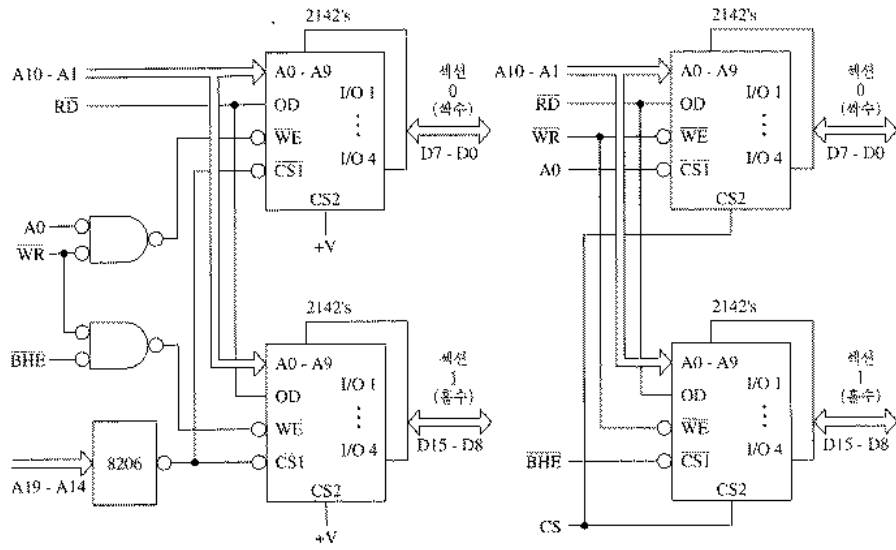


## DRAM

Slide 8

- DRAM
  - capacitor 에 데이터 저장 (대용량 가능)
  - 리플래쉬 필요함 (속도 느림)
  - 액세스 시간 단축을 위해 여러 모드로 동작
  - 행/열 주소를 멀티플렉스 하여 입력함 (RAS#, CAS# 사용)
- DRAM 의 블록도 (그림 3.1 b)

## DRAM (Cont'd)


Slide 9

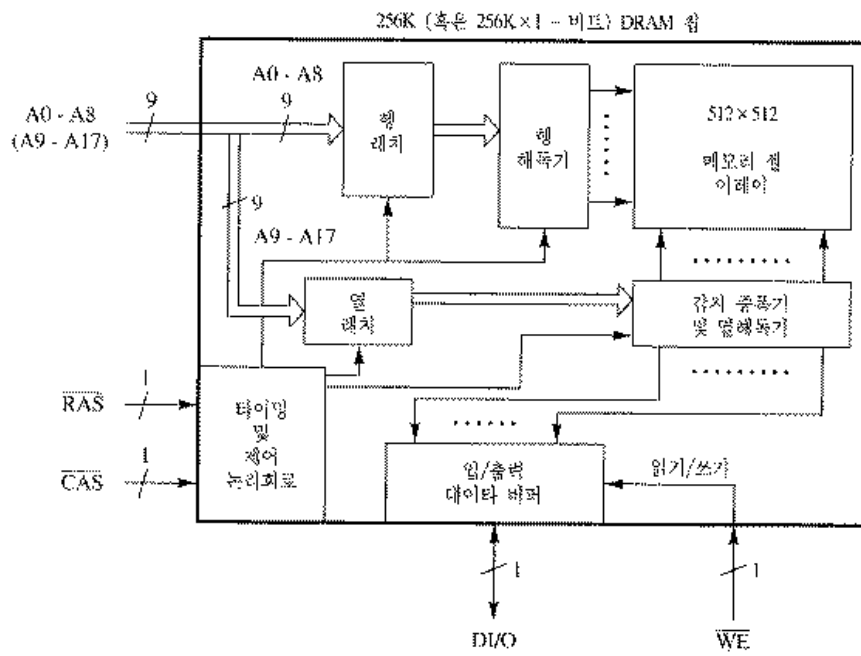

### DRAM (Cont'd)

- DRAM의 액세스 시간과 사이클 시간 (그림 3.3)


Slide 10

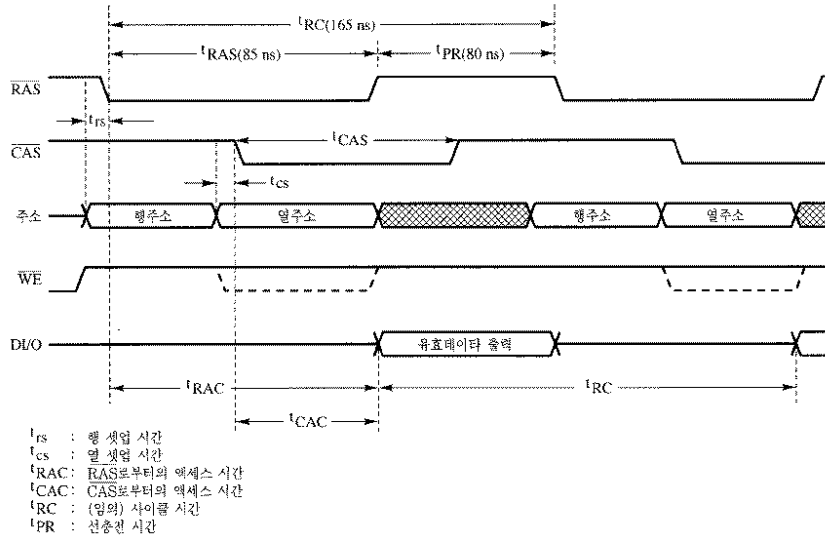

### DRAM (Cont'd)


- DRAM의 읽기 및 쓰기 타이밍 (그림 3.4)

Slide 11

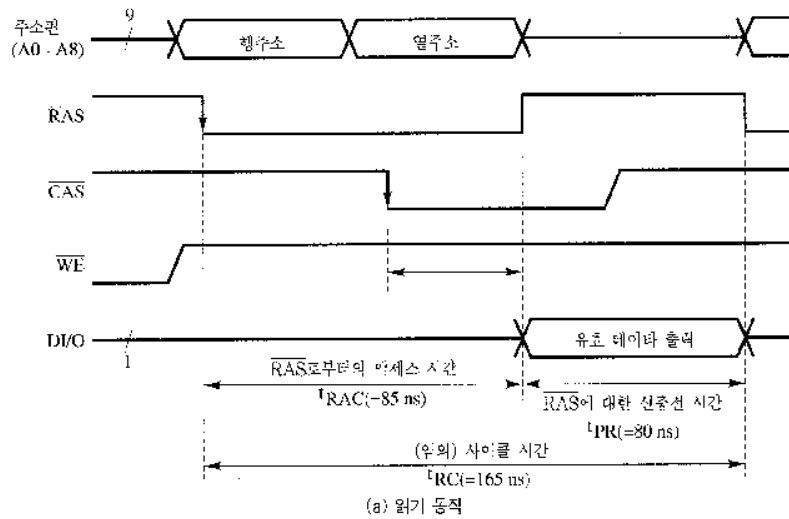

## DRAM (Cont'd)

Slide 12

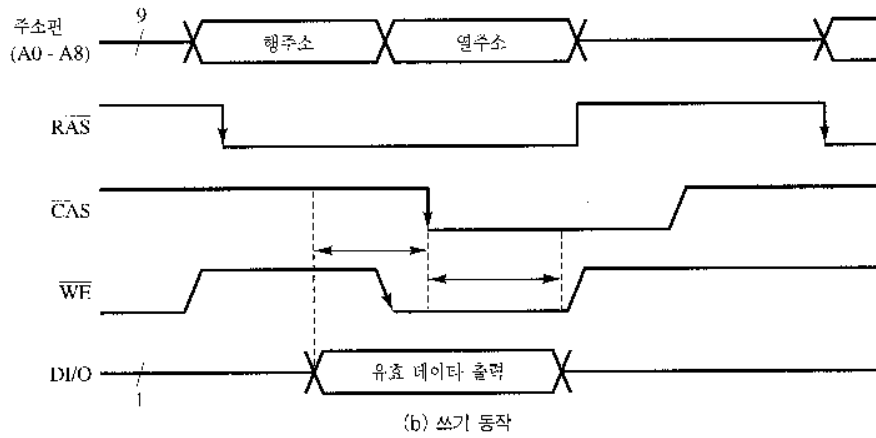

## DRAM (Cont'd)

Slide 13

- 앞으로의 가정
  - DRAM의 액세스 시간 : RAS# 으로 부터의 액세스시간 ( $t_a$ )
  - $t_a = t_{PR} \rightarrow t_c = 2 \times t_a = 2 \times t_{PR}$
  - 대역폭 예 (50ns 의 DRAM chip 의 대역폭은?)
    - \*  $t_a = 50ns \rightarrow t_c = 100ns \rightarrow 10 \text{ Mbit/sec}$
    - \* 32 비트 구성에서는 (40Mbyte/sec)

## DRAM (Cont'd)

---

### Slide 14

- DRAM 의 복구
  - capacitor 로 저장함으로 수 밀리초 동안만 임시적으로 저장됨
  - 주기적으로 데이터 복구 회로 필요
  - 복구시 외부 데이터 액세스 안됨
  - 복구 사이클시 외부 복구 논리회로가 주소 및 관련 신호 줌
  - 복구 사이클과 프로세서 사이클이 동시에 들어왔을 경우 중재회로 필요

## 메모리 구성

---


### Slide 15

- 워드 길이 결정 : 메모리를 몇 바이트로 구성할 것인가 결정
- 메모리 주소결정 (메모리 맵) : 각 메모리 별로 주소 할당
  - ROM 은 초기화시 지정되게 해야함
  - 주소 할당의 예 (그림 3.5)



### 메모리 구성 (Cont'd)

Slide 16

 

장 치	메모리 위치	비 고
PROM	000000 - 00F7FF	MRDC#
RAM	00F800 - 0FFFFF	MRDC#, MWTC#
8비트 입력 포트	100000 - 10FFFF	MRDC#, A28 = 1 (메모리 맵)
8비트 출력 포트	200000 - 2FFF+FF	MWTC#, A29 = 1 (메모리 맵)

(c) 예3 : I/O 포트와 칩 인에이블이 있는 메모리 맵

### 메모리 부 시스템의 설계


#### 워드 길이 및 용량

Slide 17

- 사용칩 선택
- 워드 길이 결정
- 요구되는 용량 (총 바이트수) 을 만들기 위한 연결
- 상위주소 : 칩선택 신호로 사용
- 하위 주소 : 메모리 칩 내부의 위치 액세스 신호로 사용 (예 그림 3.7)

## 워드 길이 및 용량 (Cont'd)

Slide 18

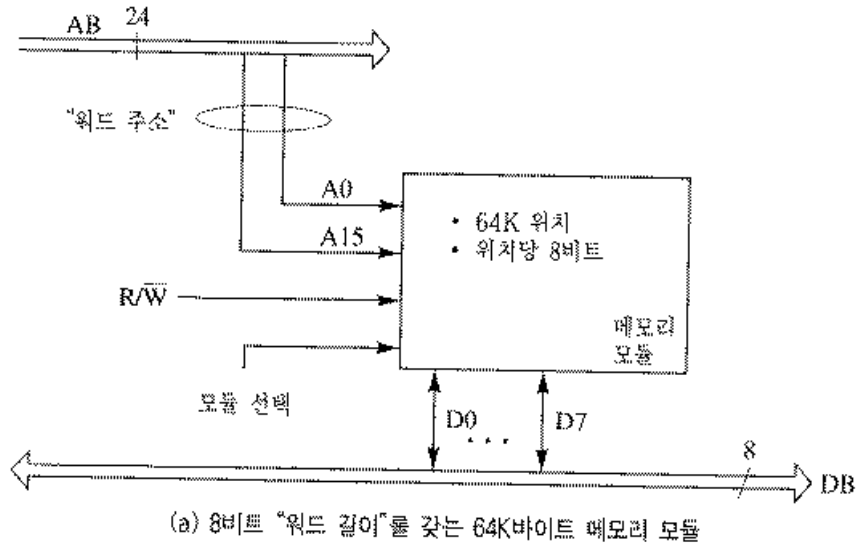

## 메모리 워드길이 형성

Slide 19


- 메모리 구성 (그림 3.8)
- 공식 :  $no. of chips = \frac{wordlength\ of\ memory}{wordlength\ of\ chip}$
- 메모리의 용량 :  $no. of chips = \frac{necessary\ locations\ of\ memory}{locations\ of\ chip}$
- 예)  $2^n \times 2^m$  비트 칩을 사용  $2^N \times 2^M$  의 메모리를 만들
  - $2^{M-m}$  개의 칩이 동시에 인에이블 되어야함 (하나의 모듈)
  - $2^{N-n}$  개의 모듈이 존재하고 이를 상위 주소를 이용 선택해야함
  - $2^{N-n} \times 2^{M-m}$  의 이차원 메모리 칩이 배열 되어야함

## SRAM 메모리 (설계예)

- 예 1)
  - 64K x 8 비트의 SRAM 을사용
  - 24 비트 주소 16비트 데이터를 갖는 프로세서
  - 총용량 : 1M byte (그림 3.9)


### SRAM 메모리 (설계에) (Cont'd)

Slide 20

 

### SRAM 메모리 (설계에) (Cont'd)

Slide 21

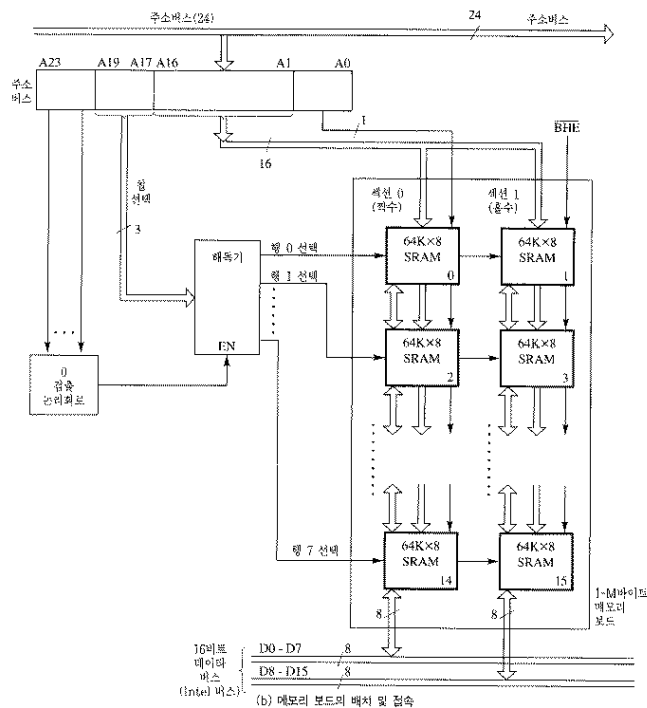

### SRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

Slide 22

- 예 2)
  - 4K x 1 비트 SRAM 을사용
  - 80286 사용
  - 총용량 : 8K byte (그림 3.10)

### SRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

Slide 23

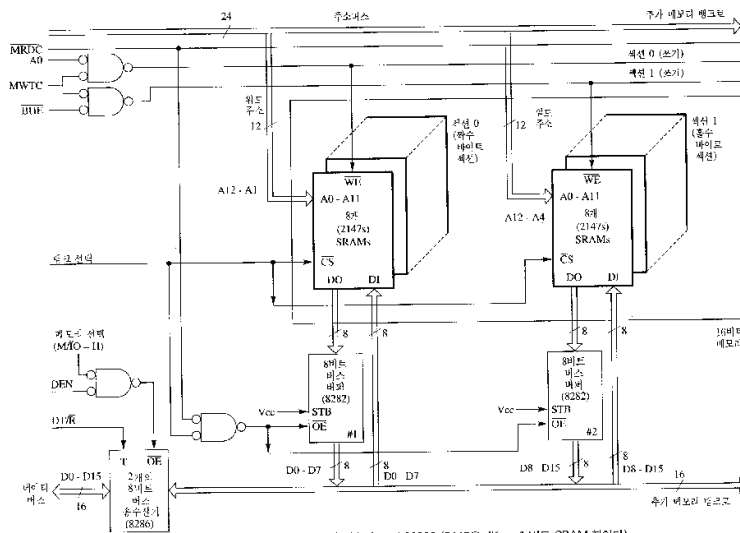


그림 3.10 16 비트 메모리에 접속된 Intel 80286 (2147은 4K x 1 비트 SRAM 칩이다).  
 ((4)에서 인용함. Intel의 허가를 얻어 게재함. © 1983 Intel Corp.)


### SRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

Slide 24

- 예 4)
  - 2K x 8 비트 SRAM 사용
  - 80X86 사용 (32 비트 메모리로)
  - 총용량 : 8K byte (그림 3.12)

### SRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

Slide 25

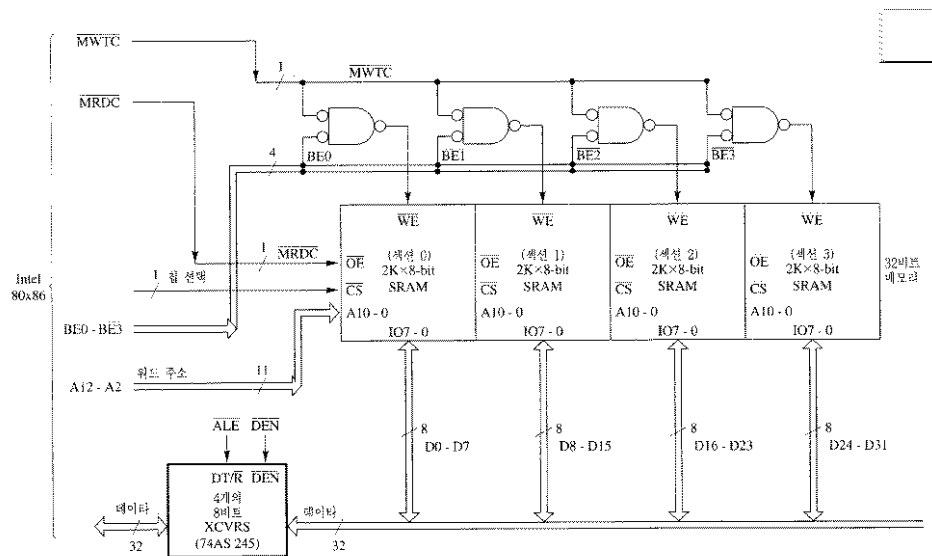


## DRAM 메모리 (설계에)

Slide 26

- 8207 DRAM 제어기
  - DRAM 제어에 필요한 신호를 생성하는 칩
  - 인터리브, 비 인터리브 메모리로 256K 비트 DRAM 을 बैं크 4개까지 구동
  - 다른 DRAM 제어기들
    - \* TI 74ALS6301 : 1M 비트 DRAM 가능 4개 बैं크까지 구동
    - \* IDT 79R3721 : 1M 16M 비트 DRAM, 페이지 모드 지원, 비인터리브, 2원 인터리브 가능
  - 8207 을 사용한 메모리 접속 (그림 3.14)

## DRAM 메모리 (설계에) (Cont'd)

Slide 27

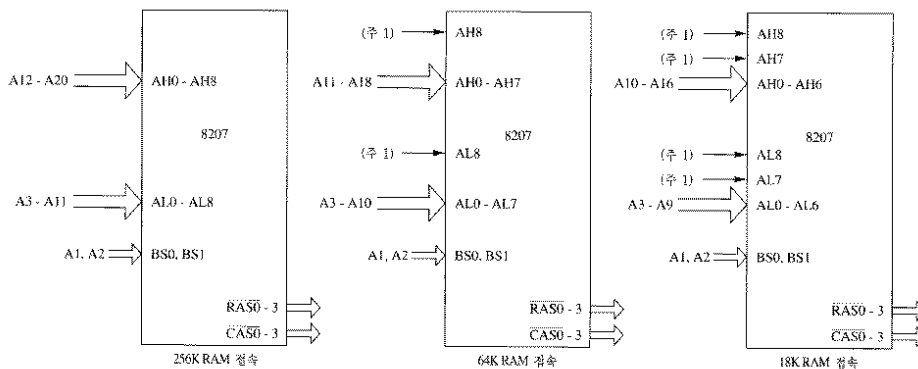

주 :

1. 해당되지 않은 주소핀은 high 또는 low에 연결시켜야 한다.
2. A0와 B(1)을 사용하여 프로세서 워드 너의 한 바이트를 선택한다.
3. 메모리 사이의 बैं크 인터리빙을 허용하기 위해 연속된 메모리 액세스가 이웃 बैं크로 이루어지도록 बैं크선택 입력으로 하위 주소 비트를 사용한다.

### DRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

- 8207의 뱅크 구성 (그림 3.15)


Slide 28

프로그램된 뱅크	뱅크선택 입력		RAS#/CAS#양 할당
	BS1	BS0	
4뱅크 사용됨	0	0	RAS0#, CAS0# 뱅크 0으로
	0	1	RAS1#, CAS1# 뱅크 1로
	1	0	RAS2#, CAS2# 뱅크 2로
	1	1	RAS3#, CAS3# 뱅크 3으로
3뱅크 사용됨	0	0	RAS0#, CAS0# 뱅크 0으로
	0	1	RAS1#, CAS1# 뱅크 1로
	1	0	RAS2#, CAS2# 뱅크 2로
2뱅크 사용됨	0	0	RAS0, 1#, CAS0, 1# 뱅크 0으로
	0	1	RAS2, 3#, CAS2, 3# 뱅크 1로
	1	0	Bank 2 사용안됨
1뱅크 사용됨	0	0	RAS0 - 3#, CAS0 - 3# 뱅크 0으로
	1	0	Bank 1 사용안됨
	1	1	Bank 3 사용안됨

### DRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

- 8207을 사용한 접속 (그림 3.16)


Slide 29

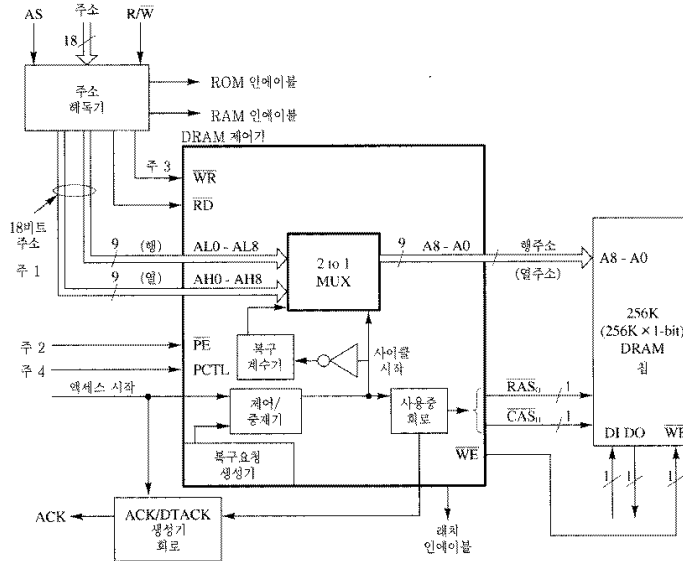

### DRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

- 16비트 메모리에 접속 (그림 3.17)


Slide 30

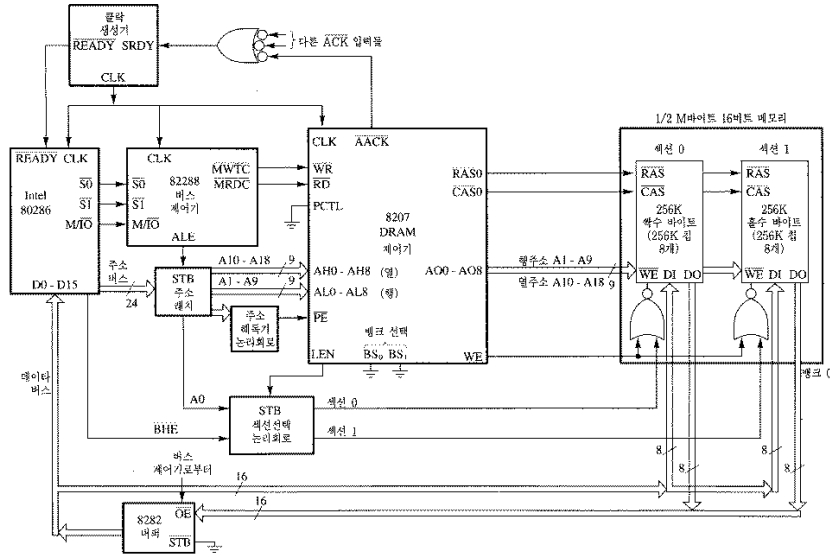

### DRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

- 4개의 비인터리브드 DRAM 뱅크의 접속 (그림 3.18)

Slide 31

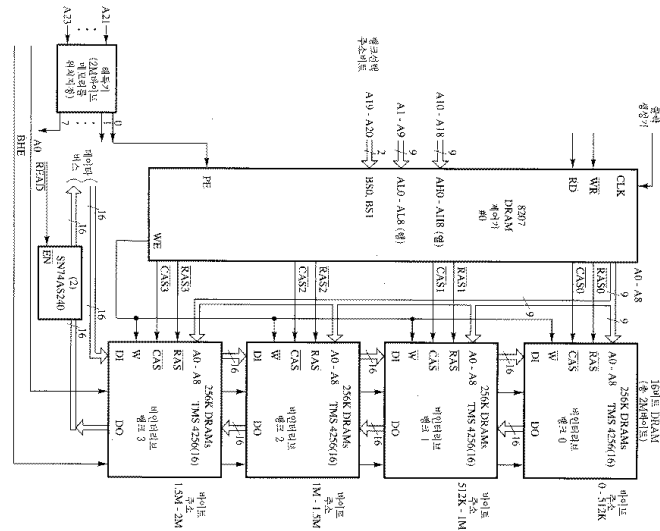




## DRAM 메모리 (설계예) (Cont'd)

- 이중 포트 메모리
  - 두 개의 다른 장치에서 하나의 메모리를 액세스 할 수 있는 메모리
- 오류검출 및 교정 장치 (그림 3.19)

Slide 32

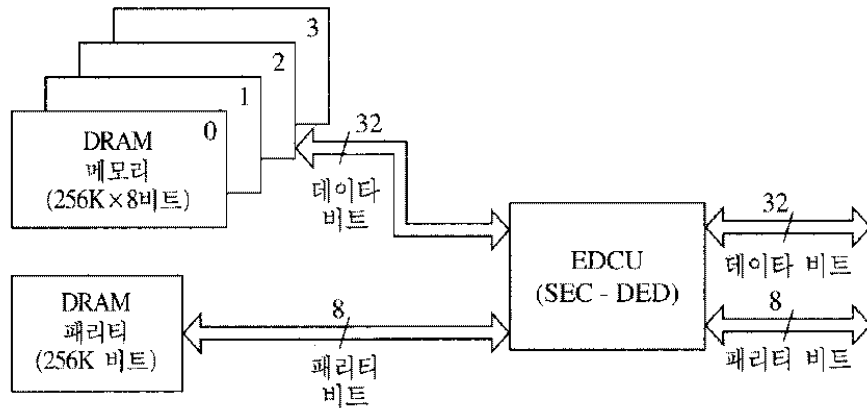

## 메모리 인터리빙

### 인터리빙의 목적

- 저 속의 메모리 칩을 사용 고 속의 메모리 속도를 얻음
- DRAM 의 선 충전 영향을 없애기 위해
- 명령어 선 인출 및 버스 전달 모드의 실행을 위해
- 메모리 대역폭을 증가시키기 위해

Slide 33


### 인터리빙의 동기

- 프로그램은 인접한 메모리를 액세스 하는 경향이 있다
  - 인접한 주소를 다른 메모리 뱅크로 설계

### 인터리빙의 동기 (Cont'd)

- 2원 인터리빙 (그림 3.23)

Slide 34

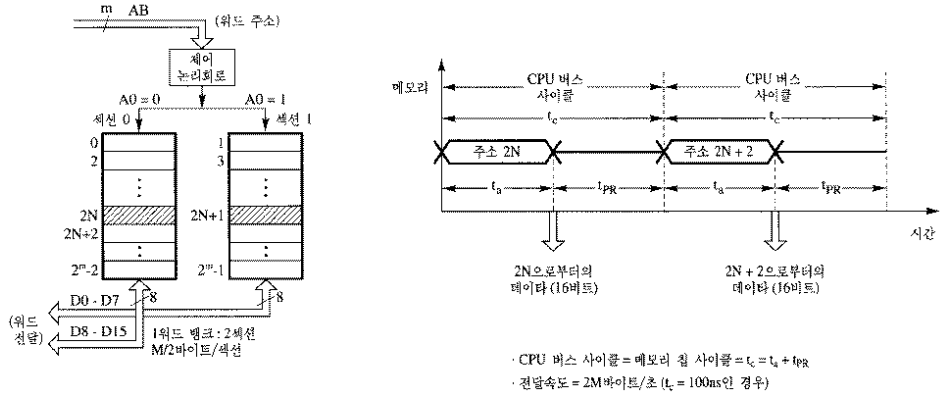


(a) 16비트 비인터리브

### 인터리빙의 동기 (Cont'd)

- 16비트 워드 인터리빙 (그림 3.23)

Slide 35

 


(b) 2원 워드 인터리브

### 인터리빙의 동기 (Cont'd)


- 32비트 이중워드 인터리빙 (그림 3.24)

Slide 36

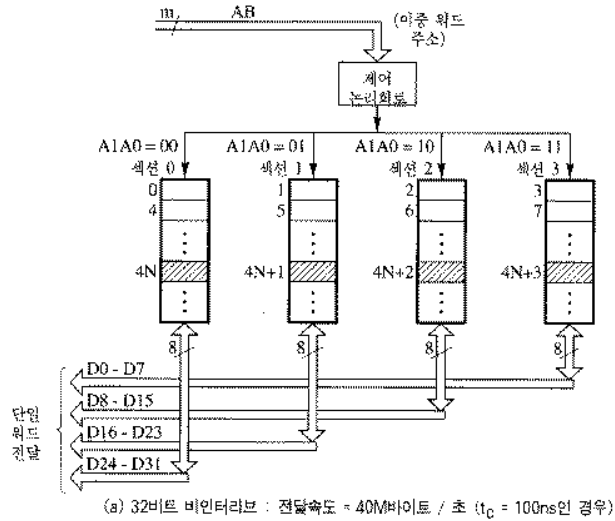

### 인터리빙의 동기 (Cont'd)


Slide 37

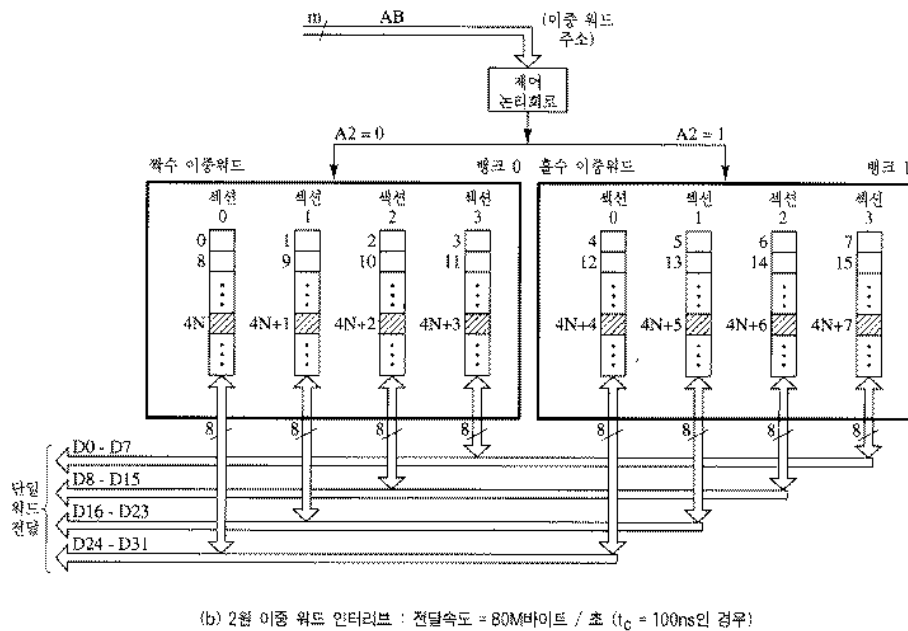

### 인터리브 메모리의 설계에

- 2원 워드 인터리빙 (그림 3.26)


Slide 38

 

### 인터리브 메모리의 설계에 (Cont'd)


- 2원 워드 인터리브 메모리에 DRAM 제어기 사용 (그림 3.27)

Slide 39

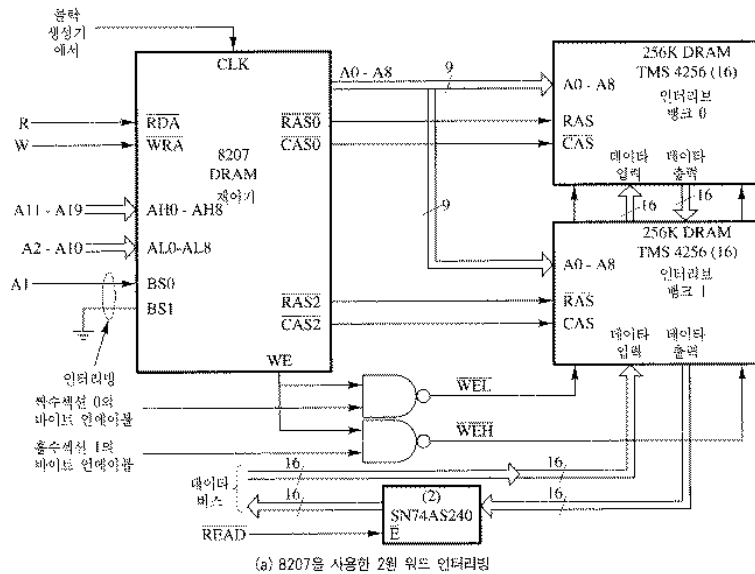

### 인터리브 메모리의 설계에 (Cont'd)


Slide 40

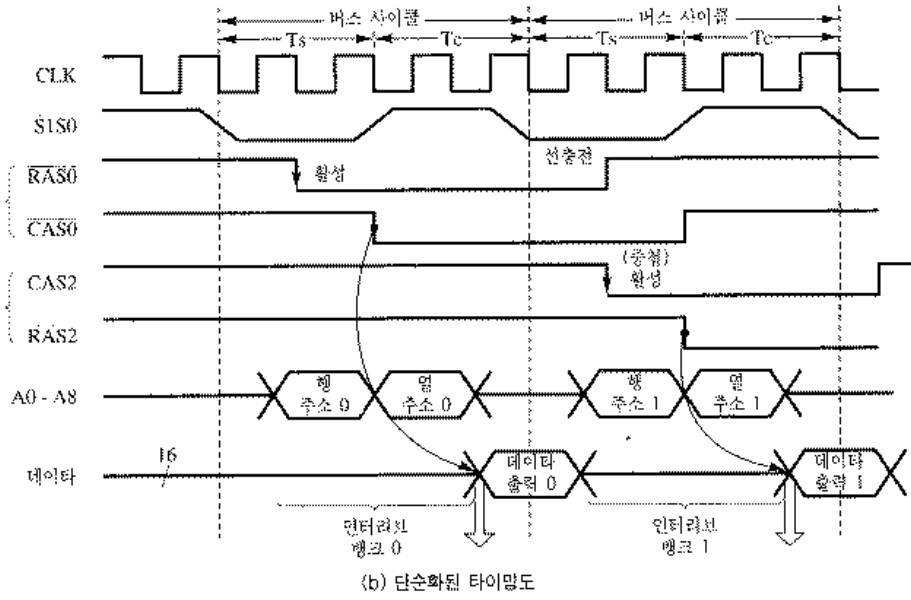

### 인터리브 메모리의 설계에 (Cont'd)

- 2원 이중워드 인터리빙 (80386) (그림 3.28)


Slide 41

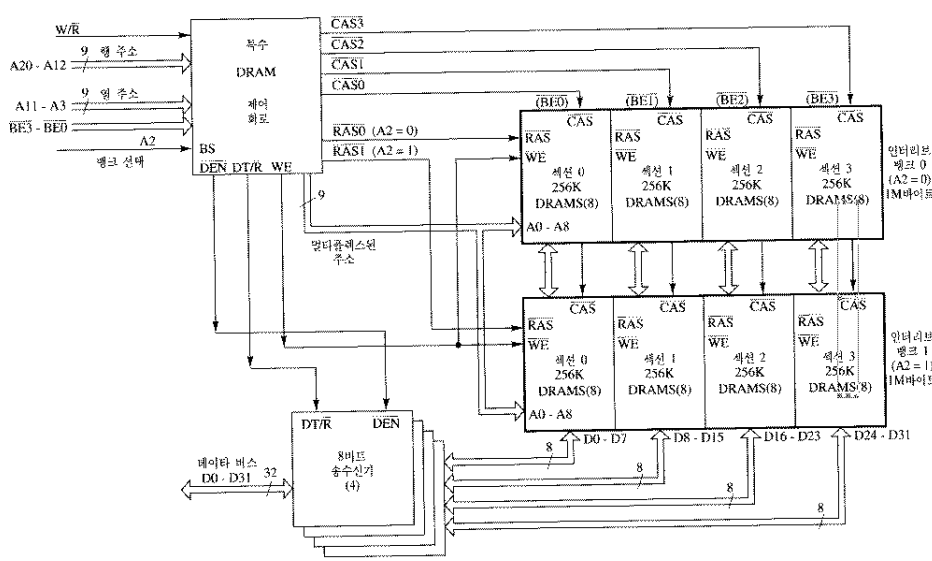

### 인터리브 메모리의 설계에 (Cont'd)

- 4원 이중워드 인터리빙 (그림 3.29)

Slide 42

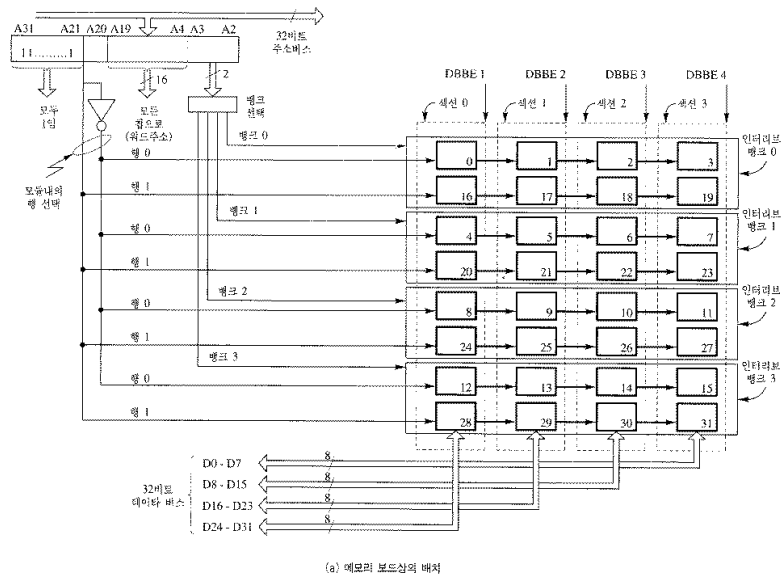


### 메모리 시간 계산

Slide 43

- 프로세서와 메모리의 속도 맞추기
  - $t_c$  : 메모리 사이클시간
  - $t_{cpu}$  : 마이크로프로세서의 주소사이클
  - N 원 메모리 인터리빙 필요 :  $N = \frac{t_c}{t_{cpu}}$
- 메모리 지연시간 및 메모리 액세스 시간의 계산
- 메모리 모델 ( 그림 3.31)

### 메모리 시간 계산 (Cont'd)

Slide 44

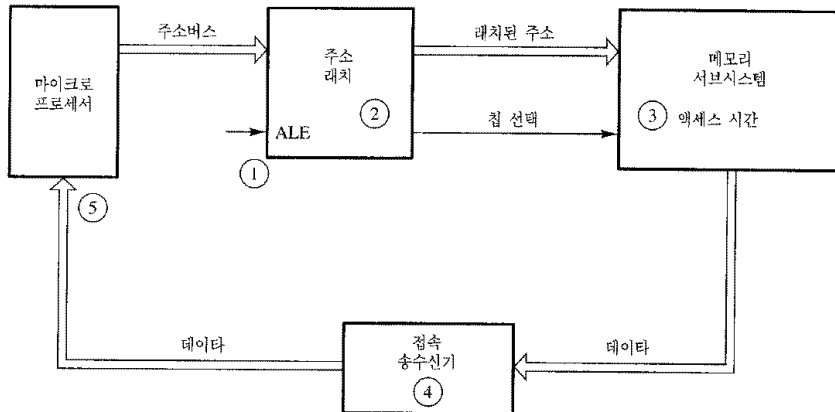

지연:

- ① = ALE활성 지연
- ② = 래치의 지연
- + ③ = 액세스 시간
- ④ = 송수신 지연
- ⑤ = CPU셋업시간

다른 지연요소(그림 3.17 참조):

- 주소 해독기(주소래치 후)
- DRAM 제어기 (DRAM 메모리 앞)
- 데이터 버퍼 (메모리의 출력)

합 = 메모리 지연시간 L (주소가 나온 시간부터  
데이터가 CPU로 들어갈 때 까지 걸린 시간)

(a) 하드웨어 접속에 의한 지연